

PRIMEIRA PROVA – SEGUNDA CHAMADA
1º Semestre 2013

Disciplina: TE144 – ELETRICIDADE APLICADA (Turma C)


Professor(es): Dr. Alexandre Rasi Aoki

Aluno: _____ **GRR:** _____

Recomendações:

- 1) Colocar as unidades e sinal em cada resposta corretamente.
- 2) A compreensão das questões faz parte da prova.
- 3) É permitido o uso de calculadoras.
- 4) Tempo para resolução de 1:30 h. O tempo faz parte da avaliação.
- 5) Devolver a folha de questões ao final da prova.
- 6) Prova sem consulta.

Questão 1: (2 PONTOS) Determine a resistência equivalente vista dos terminais A e B considerando os circuitos (1) e (2).

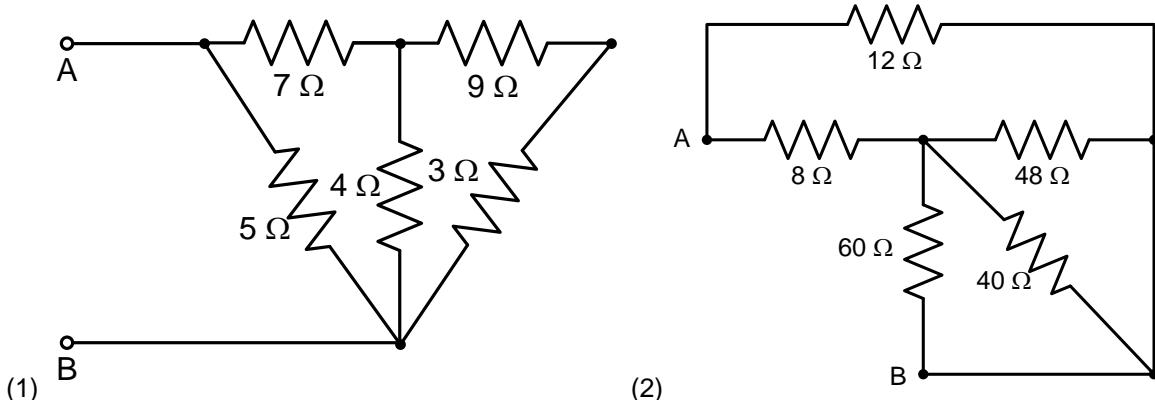


Questão 2: (3 PONTOS) Calcule a energia total consumida por cada conjunto de equipamentos abaixo durante um mês e o respectivo custo para a seguinte carga e utilização abaixo:

- a) Conjunto 1:
 1. Televisão 46" com potência de 130W ligada em média 4 horas por dia.
 2. 6 lâmpadas fluorescentes compactas de 15 W ligadas 4 horas por dia.
 3. Home theater com potência de 1000W ligado em média 4 horas por dia.
 4. Decodificador de TV a cabo com potência de 17 W ligado 24 horas por dia.
- b) Conjunto 2:
 1. Monitor LCD 18,5" com potência de 15W ligado 12 horas por dia.
 2. Computador com potência de 500W ligado 24 horas por dia.
 3. Notebook com potência de 90W ligado 6 horas por dia.
 4. Modem de internet banda larga com potência de 15W ligado 24 horas por dia.

Tarifa da energia R\$ 0,370251 / kWh.

Questão 3: (3 PONTOS) Determine a corrente I_o no circuito mostrado na Figura abaixo.

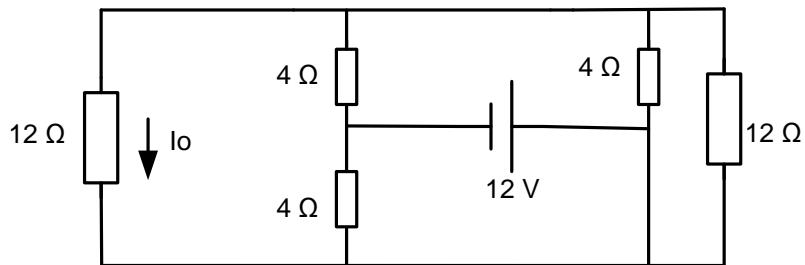

Questão 4: (2 PONTOS) Um motor conectado em 220 V de 5 cv tem rendimento de 75% com fator de potência 0,85 indutivo. Calcule:

- As potências elétricas ativa, reativa e aparente.
- A corrente demandada.
- A correção do fator de potência para 0,92.
- A corrente demandada após a correção do fator de potência.

Fórmulas:

$$R_1 \text{ e } R_2 \text{ em série: } R_T = R_1 + R_2$$

$$W = P \cdot t \text{ [Wh]}$$

$$R_1 \text{ e } R_2 \text{ em paralelo: } R_T = (R_1 \cdot R_2) / (R_1 + R_2)$$

$$P = V \cdot I = V^2 / R = R \cdot I^2 \text{ [W]}$$

LKT: Soma algébrica das tensões em uma malha fechada é igual a zero

LKC: Soma algébrica das correntes que entram ou saem de um nó é igual a zero

$$1 \text{ cv} = 735,5 \text{ W}$$

$$P = V \cdot I \cdot \cos\theta \text{ [W] (em C.A.)}$$

$$Q = V \cdot I \cdot \sin\theta \text{ [VAr] (em C.A.)}$$

$$S^2 = P^2 + Q^2 \text{ [VA] (em C.A.)}$$

$$\cos\theta = P / S \text{ (em C.A.)}$$

$$\eta = P_{\text{mecânica}} / P_{\text{elétrica}}$$

$$Q = P \cdot \tan\theta \text{ [VAr] (em C.A.)}$$

$$\text{Custo da Energia} = \text{Energia} \cdot \text{Tarifa}$$

$$\Delta Q = P \cdot (\tan\theta_{\text{antigo}} - \tan\theta_{\text{novo}}) \text{ [VAr] (em C.A.)}$$