

Universidade Federal do Paraná
Profa. Elizete Maria Lourenço
TE318 – Circuitos Elétricos II

EXERCÍCIOS INDICADOS – Circuitos Acoplados Magneticamente

Livro Hayt 7º edição

CAPITULO 13 - CIRCUITOS ACOPLADOS MAGNETICAMENTE

Exercícios: 5, 8, 9, 12, 15, 19, 31, 34, 51

Livro Sadiku - 1º edição

CAPITULO 13 - CIRCUITOS ACOPLADOS MAGNETICAMENTE

Indutância Mútua: 13.1, 13.5, 13.7, 13.10, 13.14, 13.14, 13.15

Trafos: 13.23, 13.29, 13.33, 13.41

